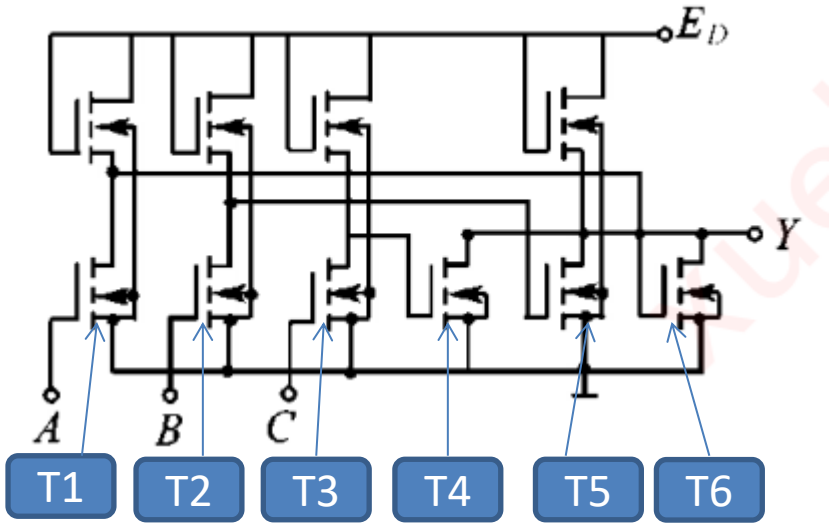


A	B	C
0	0	0
0	0	1
0	1	0
0	1	1
1	0	0
1	0	1
1	1	0
1	1	1


(1) T1,T2,T3截止，T4，T5，T6导通，Y输出0

(2) T1,T2 截止, T3导通，T4截止，T5，T6导通，Y输出0

…

(8) T1,T2 ,T3导通，T4, T5，T6截止，Y输出1

Y=ABC

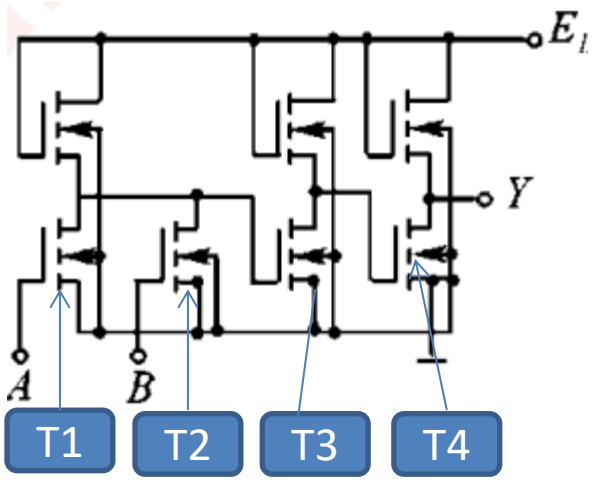

A	B
0	0
0	1
1	0
1	1


(1) T1,T2 截止，T3导通,T4截止，Y输出1

(2) T1截止,T2 导通，T3截止,T4导通，Y输出0

(3) T1导通,T2 截止，T3截止,T4导通，Y输出0

(4) T1导通,T2 导通，T3截止,T4导通，Y输出0

Y=~（ A+B ）

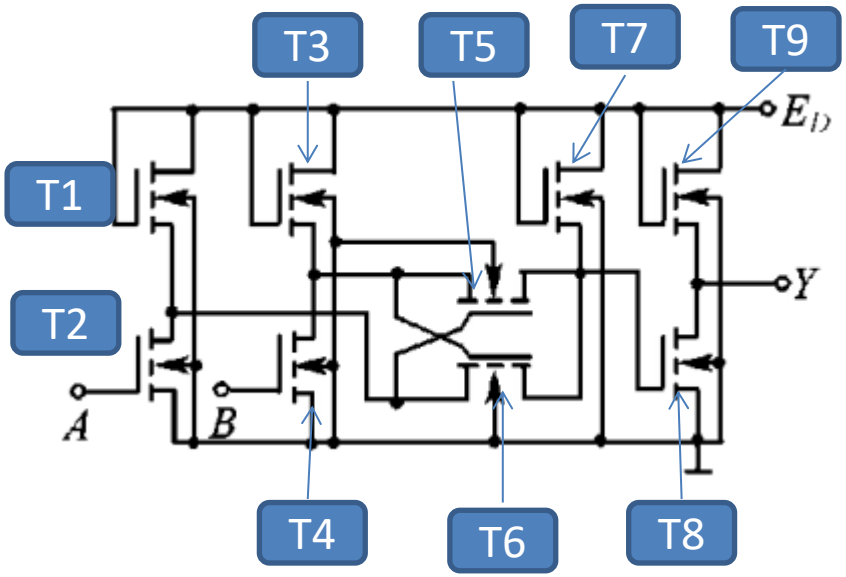

A	B
0	0
0	1
1	0
1	1


(1) T2截止，T4截止，T5，T6导通，T8导通，Y输出0

(2) T2截止，T4导通，T5导通，T6截止，T8截止，Y输出1

(3) T2导通，T4截止，T5截止，T6导通，T8截止，Y输出1

(4) T2导通，T4导通，T5截止，T6截止，T8导通，Y输出0

Y=A异或B

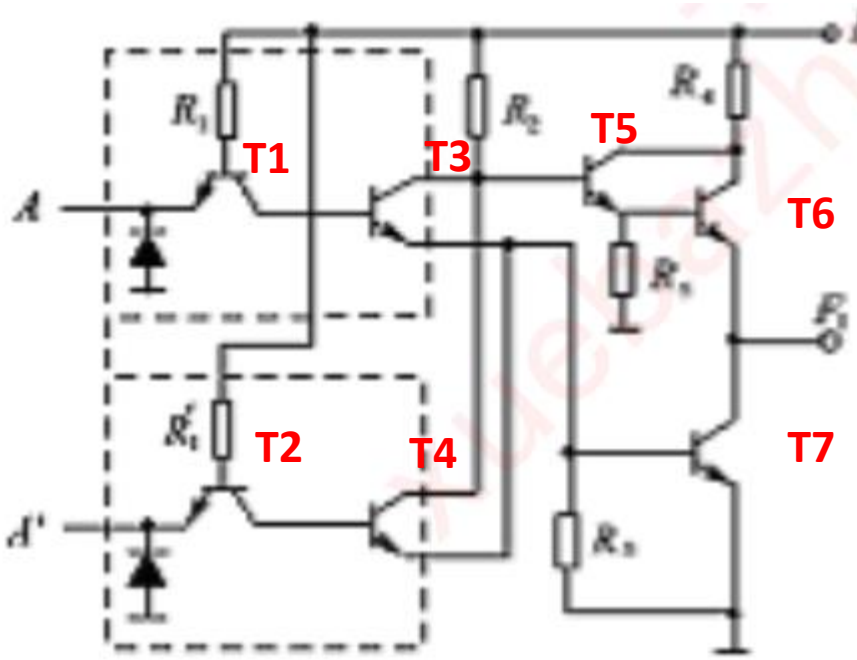

A	B
0	0
0	1
1	0
1	1


(1) T1,T2 饱和导通，T3,T4截止，
T5导通，T6导通，T7截止,Y输出1


(2) T1 饱和导通，T2倒置放大，
T3截止,T4导通，T5+T6截止，
T7导通,Y输出0

(3) T1倒置放大，T2饱和导通，
T3导通,T4截止，T5+T6截止，
T7导通,Y输出0

(4) T1倒置放大，T2倒置放大，
T3导通,T4导通，T5+T6截止，
T7导通,Y输出0

Y=~（ A+B ）

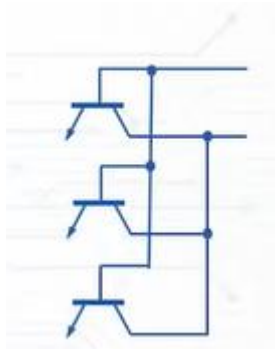


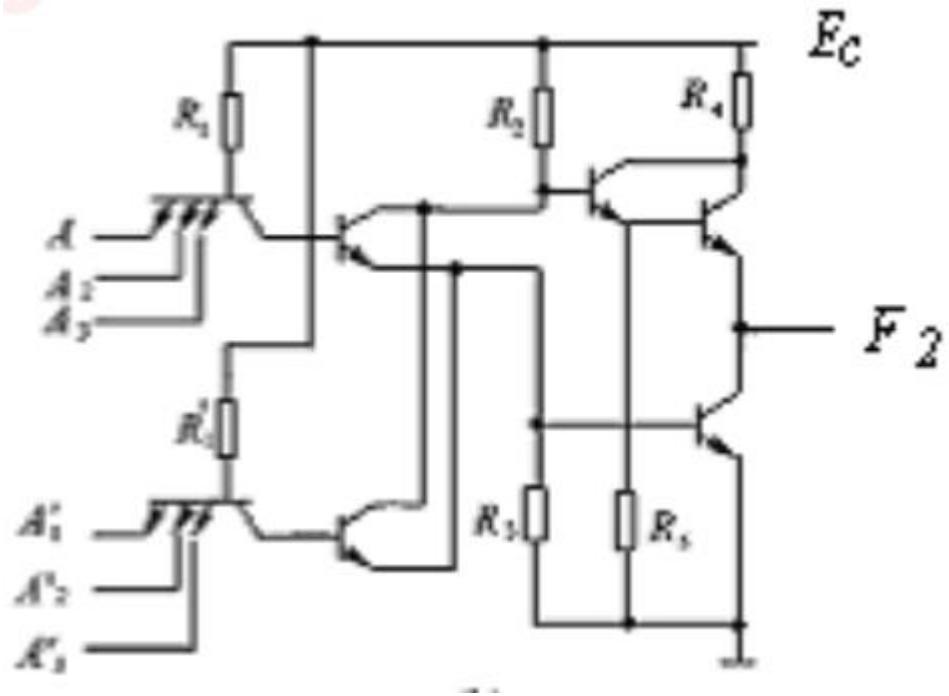



与第一题类似

Y=~（ A1A2A3+A’1A’2A’3 ）

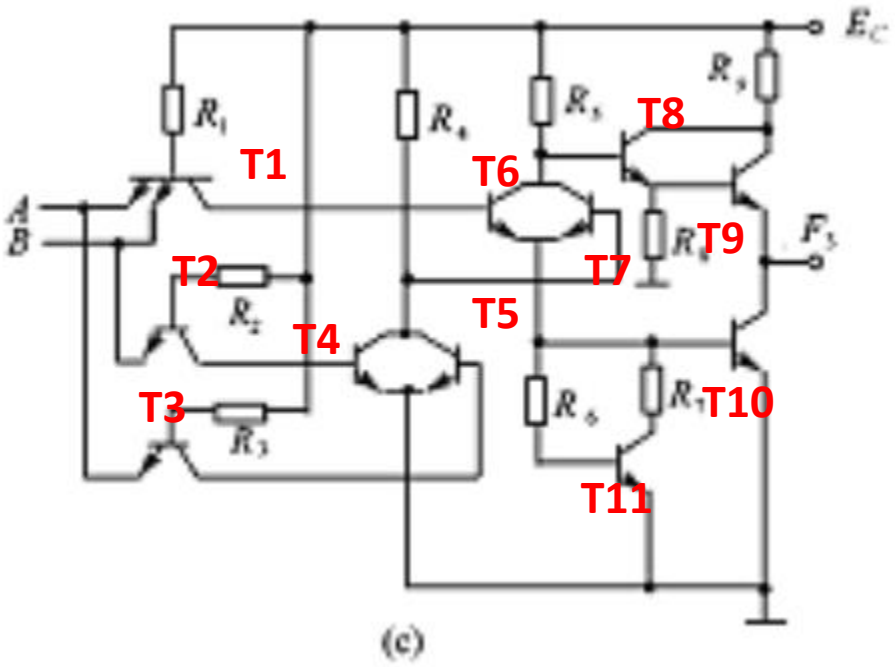

A	B
0	0
0	1
1	0
1	1

(1) T1饱和导通，T2饱和导通，T3饱和导通，T4，T5截止，T6截止，T7导通 T8+T9截止，T10，T11导通，F=0

(2) T1 饱和导通，T2倒置放大，T3饱和导通,T4导通，T5截止，T6截止，T7截止,T8导通，T9导通，T10，T11截止，Y输出1

(3) T1饱和导通，T2饱和导通，T3倒置放大,T4截止，T5导通，T6截止，T7截止,T8导通，T9导通，T10，T11截止，Y输出1

(4) T1倒置放大，T2倒置放大，T3倒置放大,T4导通，T5导通，T6导通，T7截止,T8+T9截止，T10导通，T11导通，Y输出0

Y=A异或B